
R_L: ligado apenas no cálculo de R_{in2}

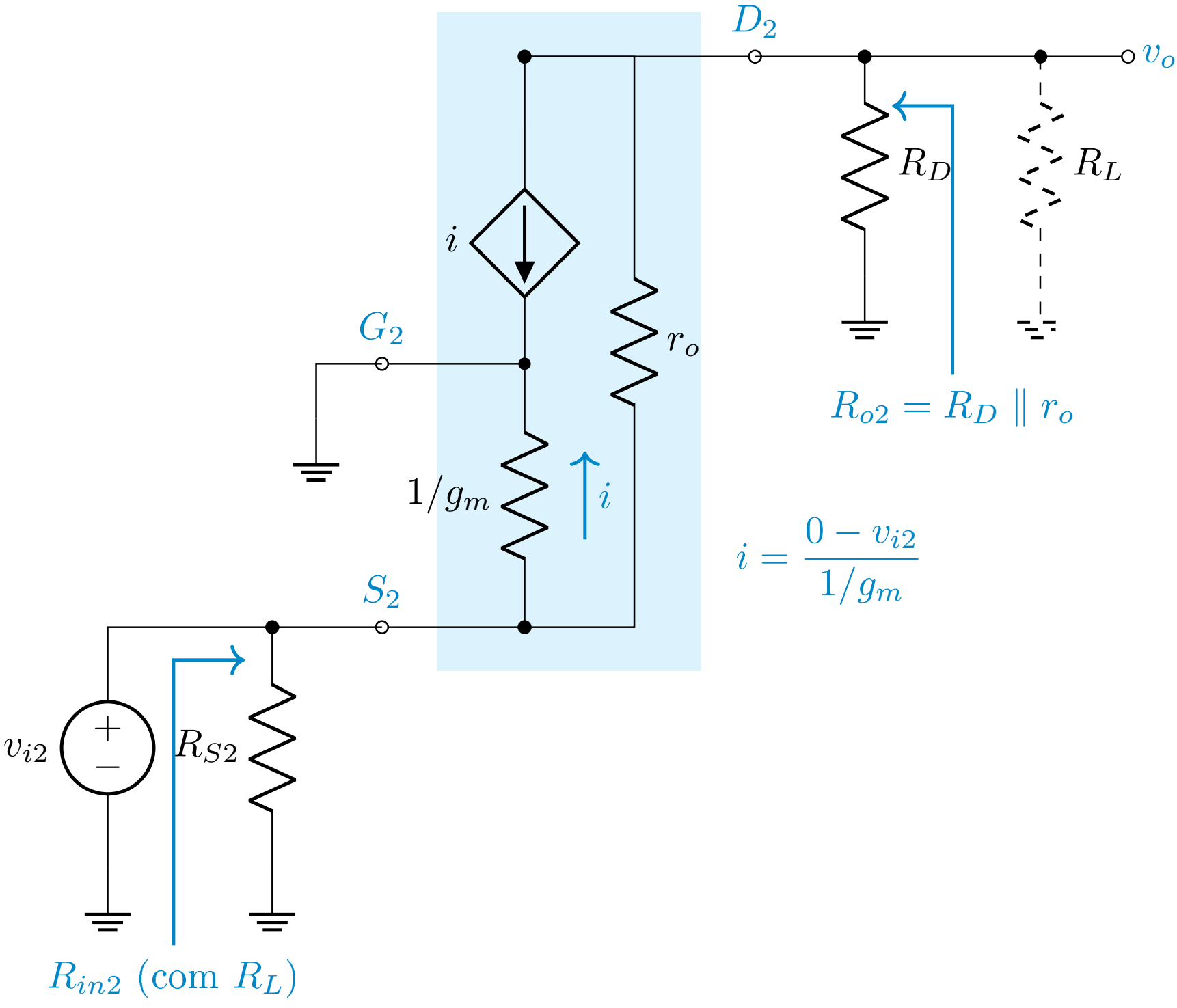

$$R_{o2} = R_D \parallel r_o$$

$$i = \frac{0 - v_{i2}}{1/g_m}$$