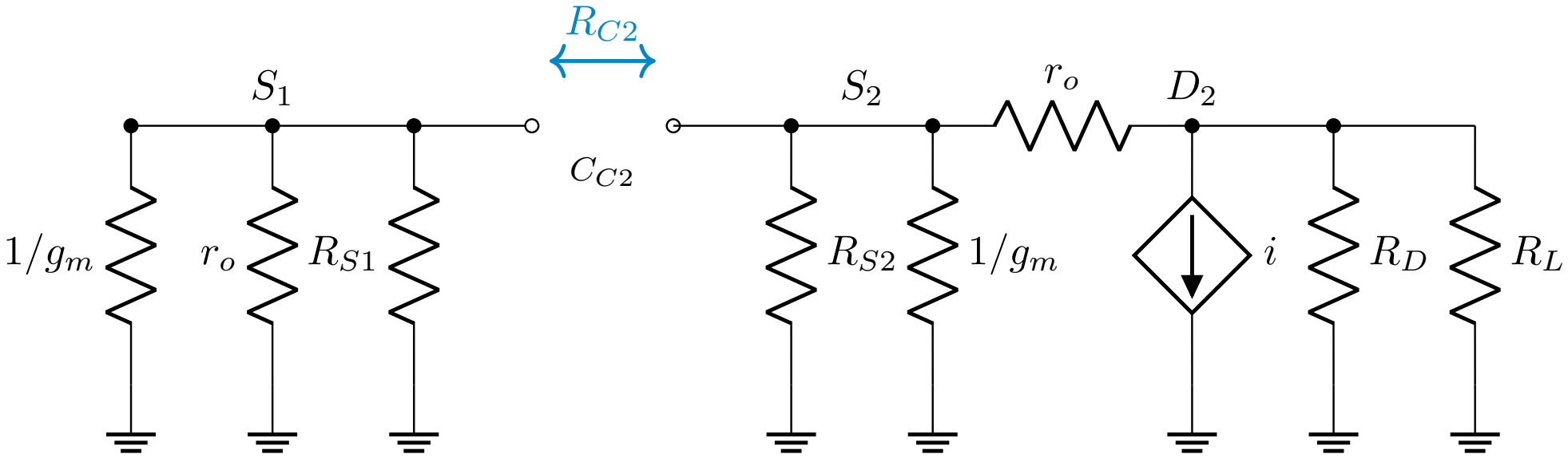


G_1 e D_1 em terra

$R_{o1} = 278{,}8\,\Omega$

G_2 em terra; C_{C3} em curto (R_L ligado)

$R_{in2} = 281{,}7\,\Omega$

$$R_{C2} = R_{o1} + R_{in2} = 278{,}8 + 281{,}7 = 560{,}5\,\Omega$$