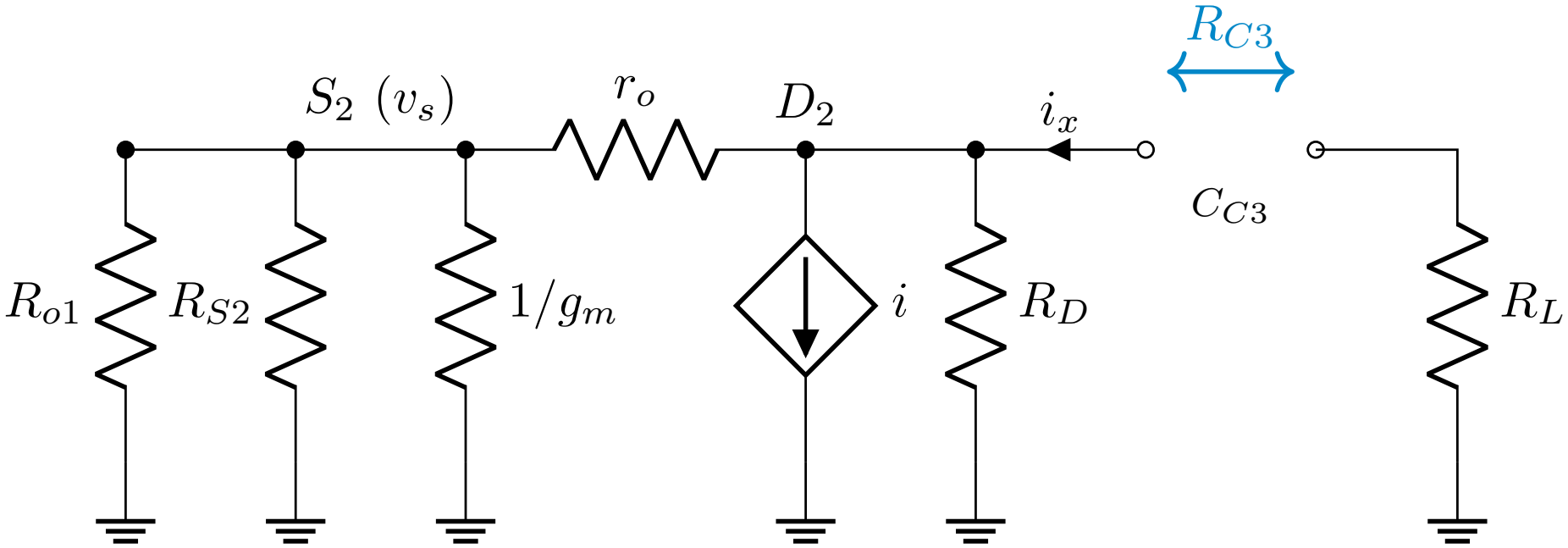



$C_{C2}$ em curto, $v_i = 0$

$R_f = R_{S2} \parallel R_{o1} = 271{,}2\,\Omega$

$R_{d2} = r_o + (1 + g_m r_o) R_f$

$R_D \parallel R_{d2} = 4{,}905\,\text{k}\Omega$

$$R_{C3} = (R_D \parallel R_{d2}) + R_L = 4{,}905 + 2 = 6{,}905\,\text{k}\Omega$$