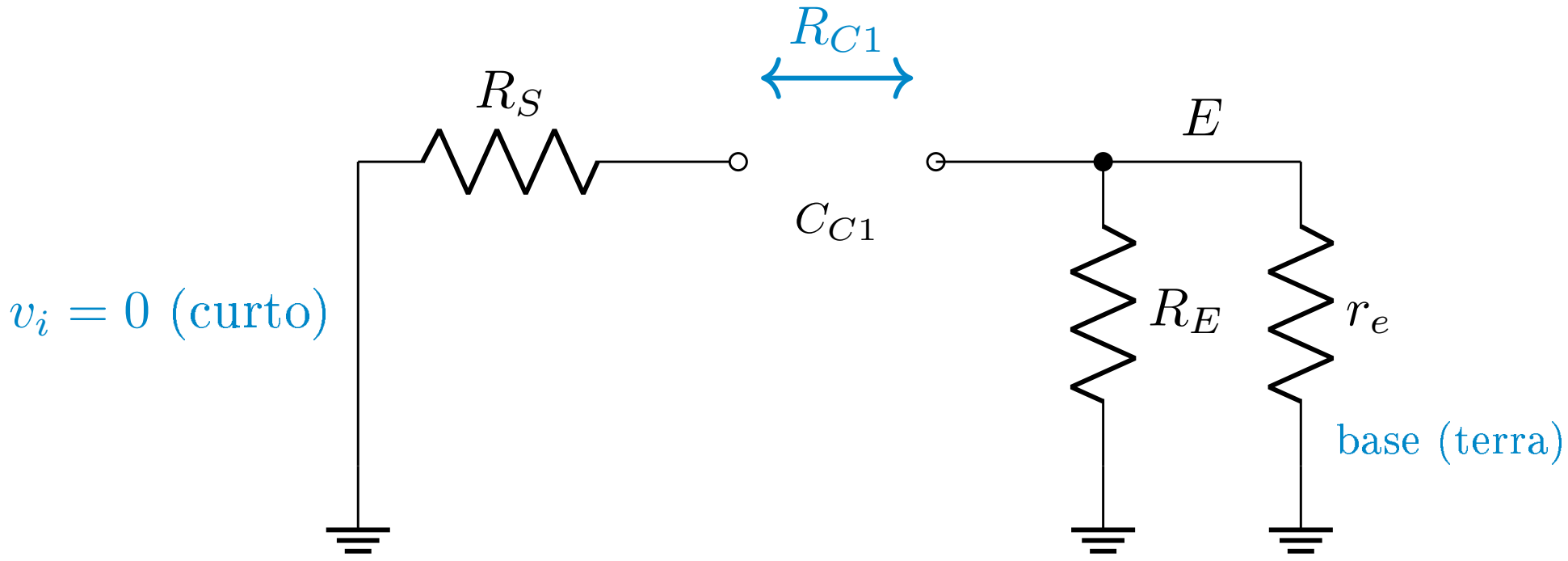


$$R_{C1} = R_S + (R_E \parallel r_e) = 1000 + 12{,}94 = 1012{,}9\,\Omega$$