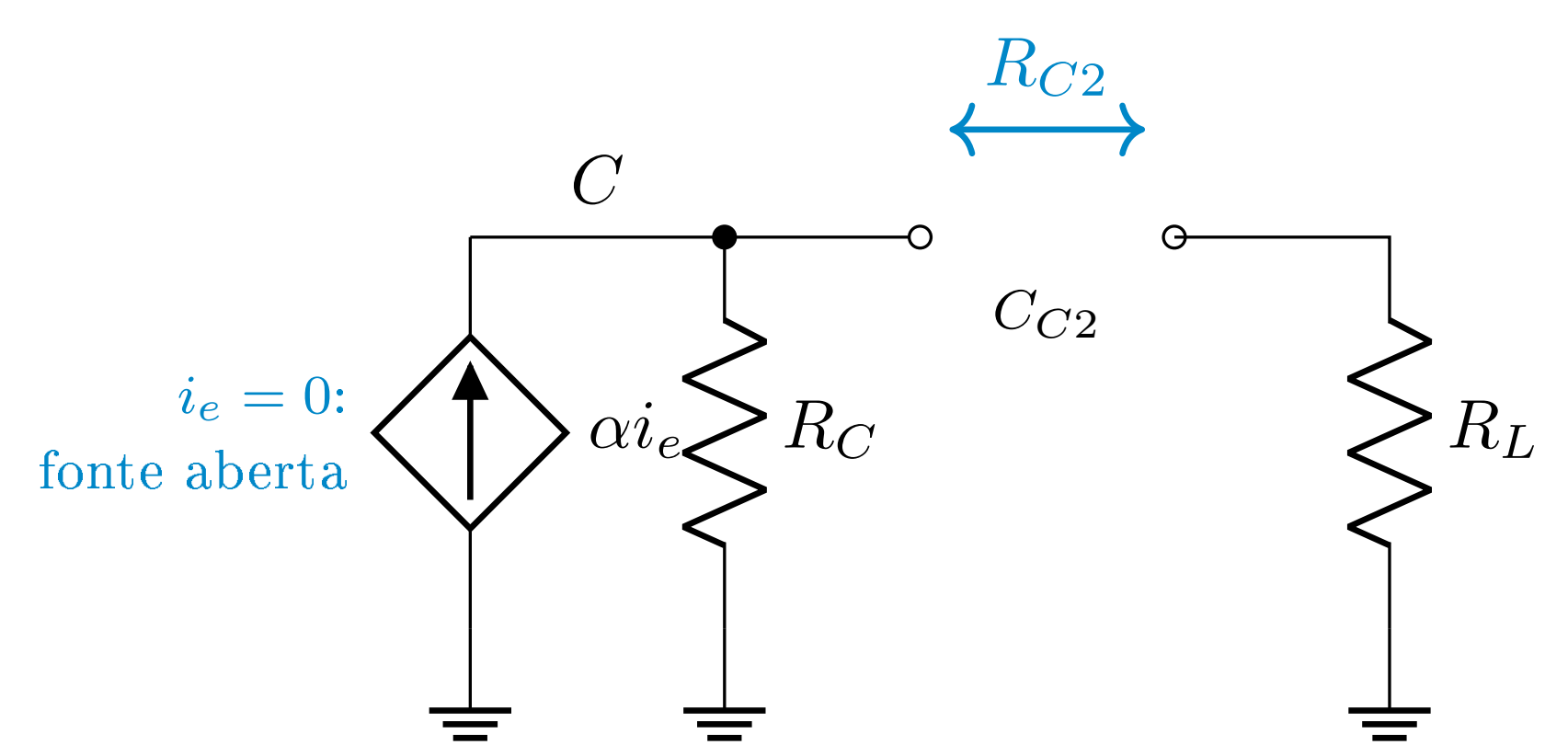



$$R_{C2} = R_C + R_L = 6{,}5 + 5 = 11{,}5\,\text{k}\Omega$$