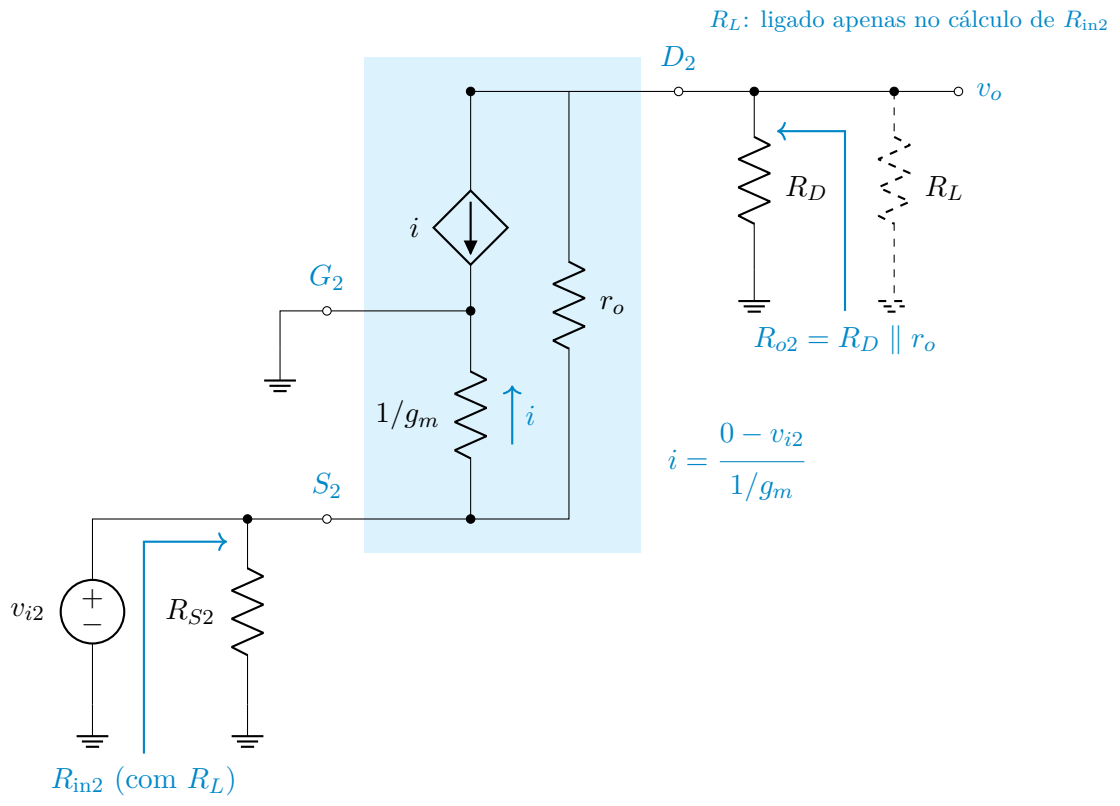

$R_L$: ligado apenas no cálculo de $R_{\text{in2}}$
$D_2$
$v_o$
$R_D$
$R_L$
$i$
$G_2$
$r_o$
$R_{o2} = R_D \parallel r_o$
$1/g_m$
$i$
$i = \dfrac{0 - v_{i2}}{1/g_m}$
$S_2$
$v_{i2}$
$R_{S2}$
$R_{\text{in2}}$ (com $R_L$)